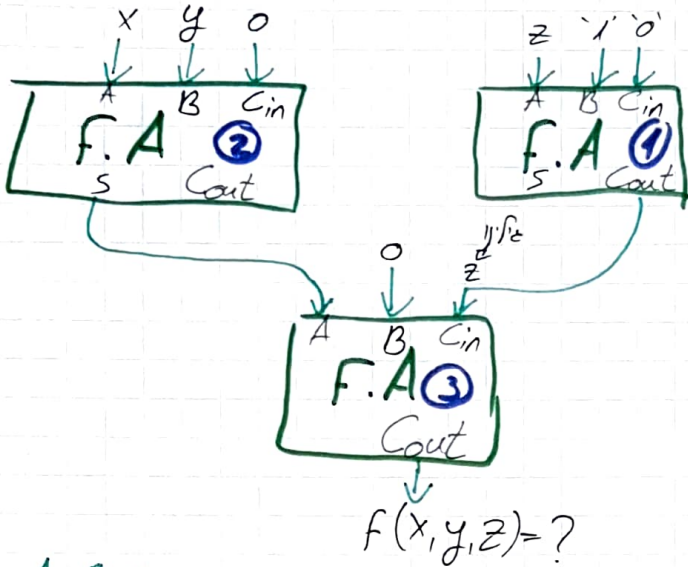


6/11/2

# חז' ספרותיות 11



תרגיל מהמבחן 'פשוט':  
נקל:

זכור:

$$S(A, B, C_{in}) = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out}(A, B, C_{in}) = BC_{in} + AC_{in} + AB$$


$$C_{out,1}(z, 1, 0) = 1 \cdot 0 + z \cdot 0 + z \cdot 1 = z$$

$$S_2 f(x, y, 0) = x \oplus y = \bar{x}y + x\bar{y}$$

$$fA_1 \rightarrow \begin{matrix} & z \\ & \downarrow \\ z=0 & 0 & 1 \\ z=1 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$S_2 = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in} = A \oplus B \oplus C_{in}$$
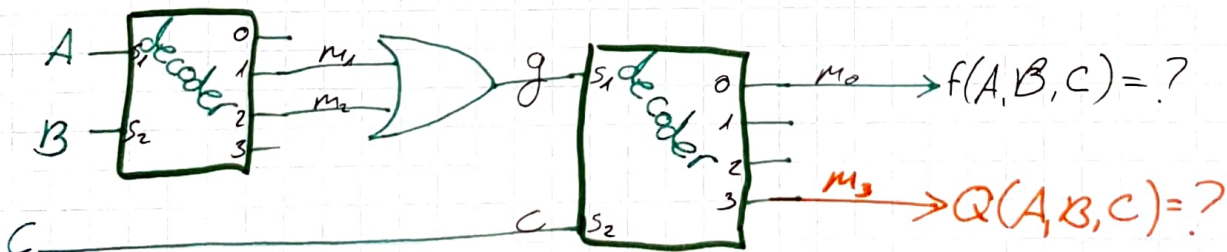
$$f(x, y, z) = C_{out,3}(S_2, 0, z) = 0 \cdot z + S_2 \cdot z + S_2 \cdot 0 = S_2 \cdot z = z(\bar{x}y + x\bar{y})$$




$$g = m_1 + m_2 = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$f = m_0 = \bar{g}\bar{C} = (\overline{\bar{A}B + A\bar{B}}) \cdot \bar{C} = (\bar{\bar{A}B} \cdot \bar{A\bar{B}}) \bar{C} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) \bar{C} = (\bar{A}\bar{A} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{B}) \cdot \bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$Q = m_3 = g \cdot C = (\bar{A}B + A\bar{B})C$$

... מהלך

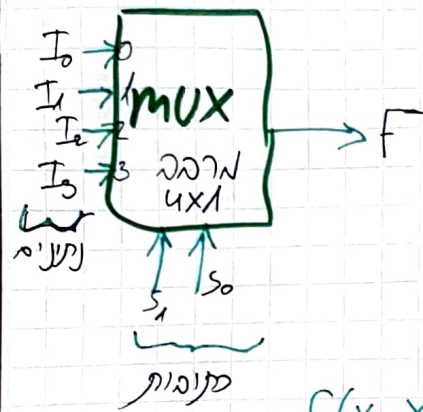

$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum(2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15)$$

